

Departamento de Eléctrica y Electrónica

Carrera de Electrónica y Automatización

## SISTEMAS BASADOS EN MCU

Práctica 3.2

# **TECLADO MATRICIAL CON EL PIC16F877**

Autor:

Iza Tipanluisa Alex Paul

Docente:

Ing. Amparo Meythaler

NRC: 4891

#### 1) OBJETIVOS

- Identificar la forma de programar las interrupciones en el PIC16F877.
- Identificar el funcionamiento de los registros que controlan las interrupciones del PIC16F877.

## 2) MARCO TEORICO

#### TECLADO MATRICIAL

Un teclado matricial es un dispositivo que agrupa varios pulsadores y permite controlarlos empleando un número de conductores inferior al que necesitaríamos al usarlos de forma individual. Los teclados matriciales son frecuentes en electrónica e informática.

Estos teclados están configurados como una matriz filas x columnas con la intención de reducir el número de líneas de entrada-salida del microcontrolador.

El número de líneas de E/S necesarias es igual a la suma de filas y columnas. La organización es tal que cada tecla se conecta a una fila y una columna. El número de teclas es igual al producto de filas y columnas.

La programación de los teclados depende de la conexión que se realice, los pulsantes pueden estar aterrizados a VCC o a GND. En cualquiera de las dos formas, sólo se polarizará una fila cada vez (salidas del microcontrolador) y se preguntará por el valor en las columnas (entradas al microcontrolador).

## 3) OBJETIVOS

- Identificar la forma en la que están elaborados los teclados matriciales.
- Identificar la forma de implementar y programar un teclado matricial con el PIC16F877.

## 4) EQUIPOS Y MATERIALES

- PC con el paquete MPLAB IDE
- PC con el paquete PROTEUS.

## 5) ACTIVIDADES

## 1) Trabajo Preparatorio:

a) Realice el diagrama de flujo, la codificación y la implementación correspondientes de un programa que presente en un display el valor correspondiente a la tecla que se pulse en un teclado matricial 3x3. Las teclas deben estar aterrizadas a VCC. Si requiere un retardo entre teclas, puede hacerlo con lazos simples o temporizadores.

b) Verifique el funcionamiento del MPLAB IDE y del PROTEUS.

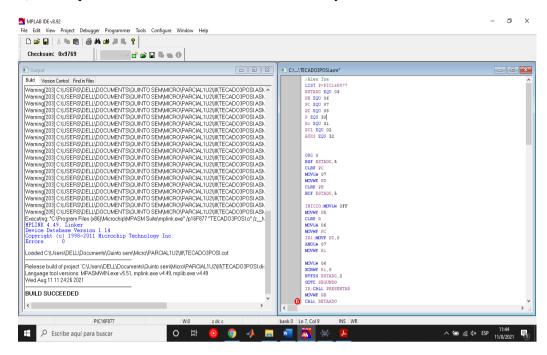


Ilustración 1, Compilación del programa

## 6) **RESULTADOS**

• Explique los errores cometidos en el ejercicio realizado (si los tuvo) y la forma de corregirlos.

Tuve problemas en el desplazamiento de bits; estaba trabajando con el dato 04 el mismo que servía con los pulsantes aterrizados a tierra; lo solucione colocando el dato 03 (011); ya que el teclado necesita ceros para encenderse los leds para ello el digito 0 va a rotar.

• ¿Qué pasaría en la programación, si los pulsantes estuvieran aterrizados a GND? Explique.

Si los pulsantes están aterrizados a GND el código debe cambiar, en lugar de realizar los análisis con unos, se deberá realizar con ceros.

• ¿Cuántas teclas puede poner como máximo, si se disponen de 12 pines para un teclado matricial?

Un máximo de 36 botones

 $Teclas = Filas \ x \ columnas$   $Teclas = 6 \ x \ 6$  Teclas = 36

# 7) DISEÑO

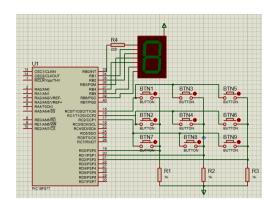


Ilustración 2, Implementación del circuito

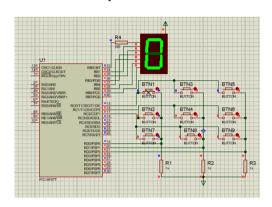


Ilustración 3, Visualización del número cero al pulsar el botón 1

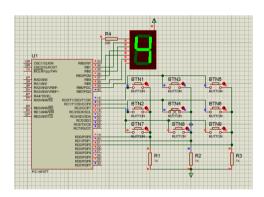


Ilustración 4, Visualización del número cuatro al pulsar el botón 4

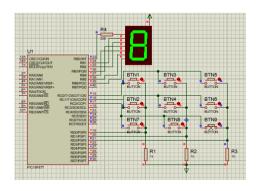


Ilustración 5, Visualización del número ocho al pulsar el botón 9

## 8) DIAGRAMA DE FLUJO

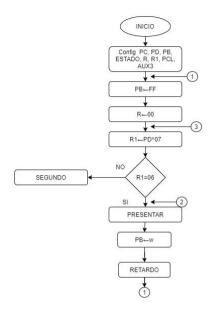


Diagrama 1, Inicio del programa

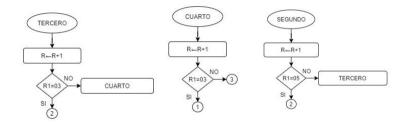


Diagrama 2, Subrutina de preguntas de los datos ingresados de las columnas

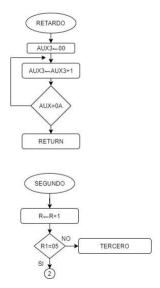


Diagrama 3, Subrutina del retardo

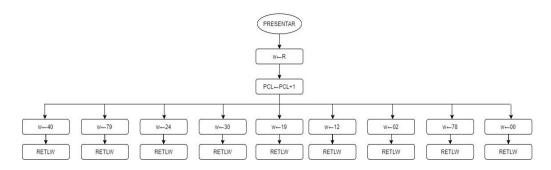


Diagrama 4, Subrutina de los datos a presentar en el display

# 9) PROGRAMA

;Alex Iza

LIST P=PIC16F877

ESTADO EQU 03

PB EQU 06

PC EQU 07

PD EQU 08

R EQU 30

R1 EQU 31

PCL EQU 02

AUX3 EQU 32

ORG 0

BSF ESTADO,5

**CLRF PC** 

MOVLW 07

MOVWF PD

**CLRF PB** 

BCF ESTADO,5

WOVEW 00
MOVWF PC
IR1:MOVF PD,0
ANDLW 07
MOVWF R1
MOVLW 06
XORWF R1,0
BTFSS ESTADO,2
GOTO SEGUNDO
IR:CALL PRESENTAR
MOVWF PB
CALL RETARDO
GOTO INICIO
SEGUNDO:INCF R,1
MOVLW 05
XORWF R1,0
BTFSS ESTADO,2
GOTO TERCERO
GOTO IR
TERCERO:INCF R,1

MOVLW 03

INICIO:MOVLW 0FF

MOVWF PB

MOVLW 06

CLRF R

XORWF R1,0 BTFSS ESTADO,2 GOTO CUARTO GOTO IR CUARTO: INCF R,1 BCF ESTADO,0 RLF PC,1 MOVLW 03 XORWF PC,0 BTFSS ESTADO,2 GOTO IR1 **GOTO INICIO** PRESENTAR: MOVF R,0 ADDWF PCL,1 **RETLW 40** RETLW 79 **RETLW 24** RETLW 30 RETLW 19 RETLW 12 RETLW 02 RETLW 78 RETLW 00

RETARDO:
CLRF AUX3
SALT1:
INCF AUX3,1
MOVLW 0A
XORWF AUX3,0

BTFSS ESTADO,2

GOTO SALT1

RETURN

**END** 

## 10) CONCLUSIONES

- Se ha concluido que los pulsantes pueden ir conectados a Tierra o a Vcc; dependiendo de esta conexión el programa cambia.
- Se ha concluido que el micro procesador es tan rápido por lo que, si se presionan dos pulsadores a la vez, el microprocesador detectara cuál de los pulsos llegó primero y realizar la tarea que le corresponde.
- Se ha concluido que se debe tener en cuanta los bits con los que se va a analizar en el PUERTO D ya que aquí pueden ingresar ceros o unos dependiendo la conexión de los pulsadores

## 11) RECOMENDACIONES

- Se recomienda que revisar la configuración de los puertos ya sean de entrada o de salida.
- Se recomienda verificar el funcionamiento del programa con la configuración de los pulsadores si son conectados a tierra o a Vcc, ya que cada uno de estos tiene una programación diferente
- Se recomienda corregir el efecto antirrebote de los pulsadores mediante software, así se puede ahorrar dinero en elementos externos.

## 12) BIBLIOGRAFIA

Meythaler, A. (2021). Sistemas basados en MCU. Ecuador: UFA ESPE